



Not: Çıktı 28V olmasının sebebi AC 18V efektif de erdir.
Kondansatörün büyüklü üyle orantılı olarak
DC de bu de er P K de erine kadar çıkar ve gerilim yükselir.

Güç Kayna ı
giri ine ba lanacak.