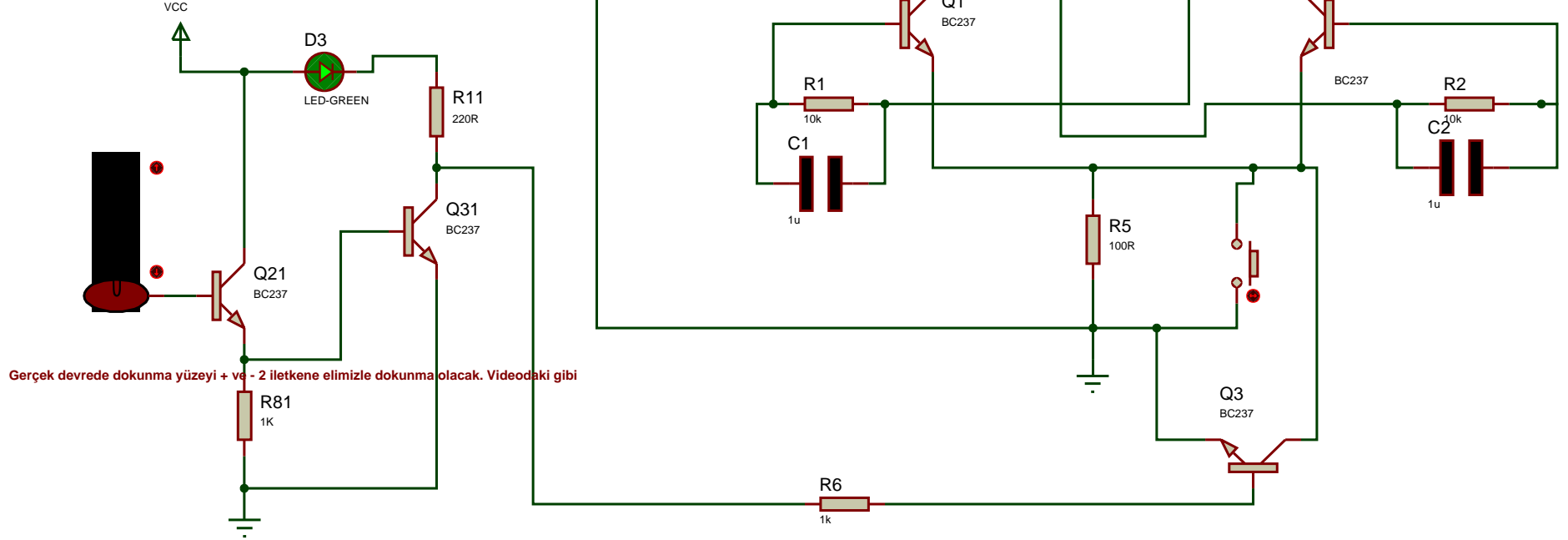


## Transistörlü dokunmatik ve toggle FF devresi

VCC=5V

Butona 1 kez denge bozmak için bas. Gerçek devrede olmayacak



Gerçek devrede dokunma yüzeyi + ve - 2 iletkene elimizle dokunma olacak. Videodaki gibi

Gerçek dokunma pcb si. Yakla ık 1cm2 yeter ama biraz büyükle deneyebilirsiniz.

