



3.3V devrede D1 zener=5V6 7805 yerine 1m117-3.3V R4 yerine 31.6R konuldu. 89.4mA R4 direnci ile oynayarak akım? bir miktar y?kseltebilirsiniz. 5V de?i?meden R4 direnci sizin devrenizin ?ekebilece?i maksimum akım?da?n. 5V da130mA' i ge?emez.