
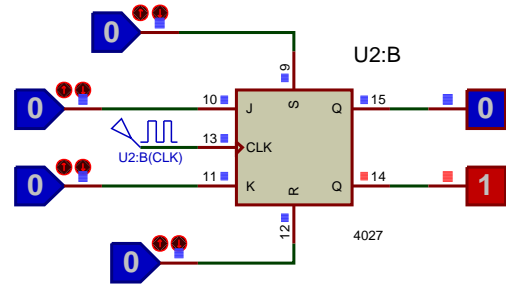



J-K FLIP FLOP

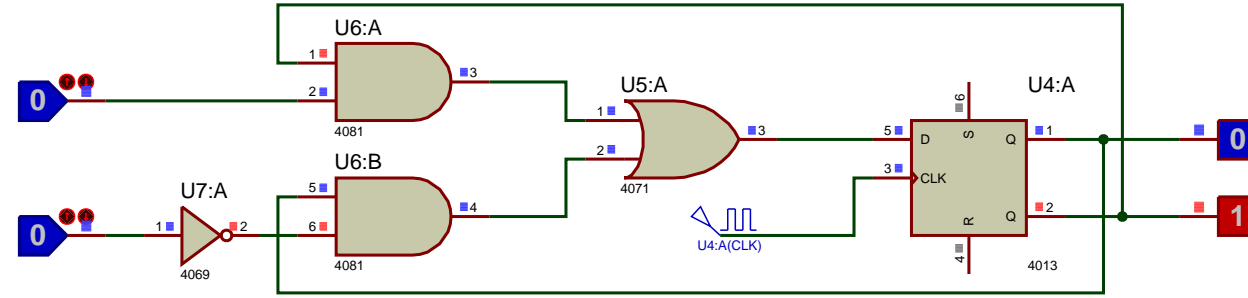

D Flip Flop ile J-K Flip Flop yapmak




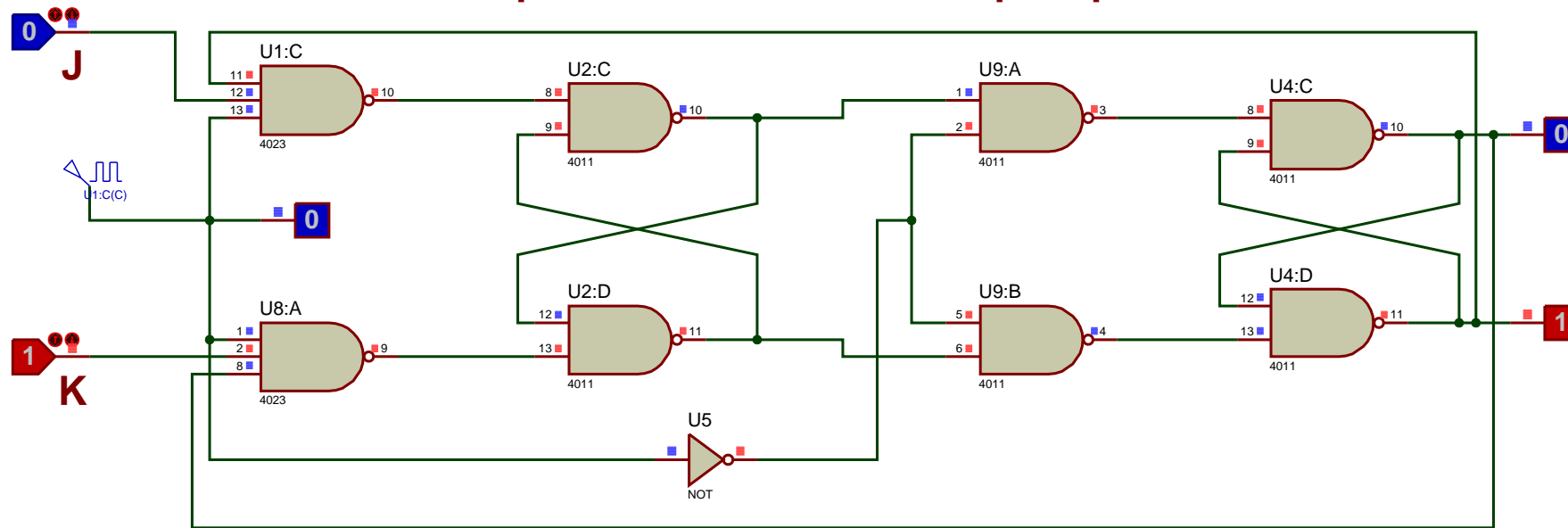Mantık kapılarını kullanarak J-K Flip Flop




2. ve 4. sıradaki 4011'ler ANALOG

J-K FF ile T FF kullanmak.

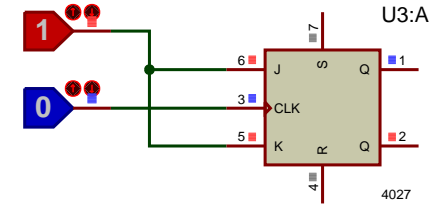

UP COUNTER

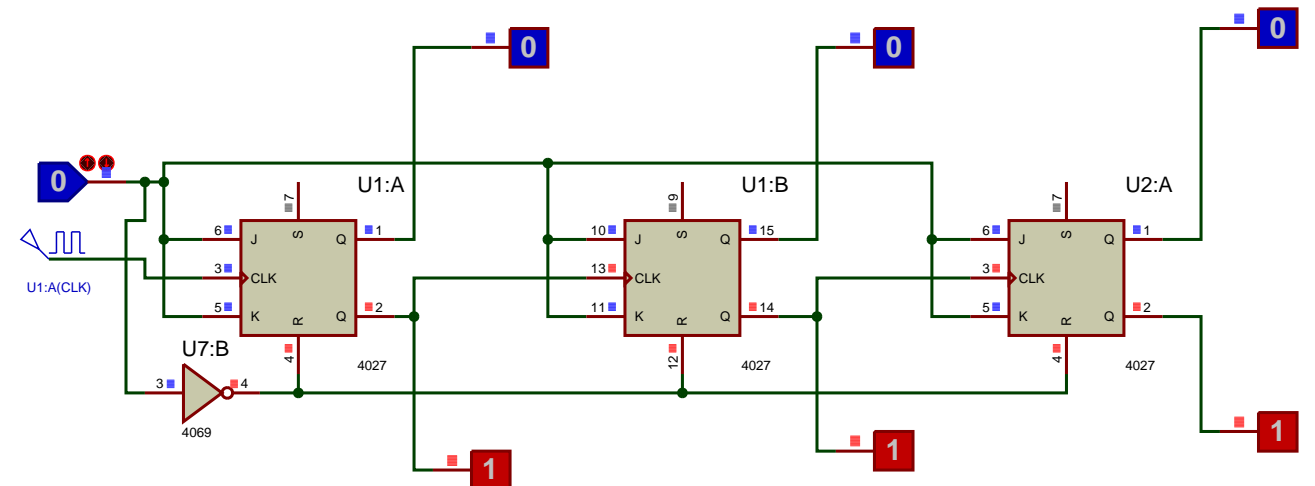

DOWN COUNTER