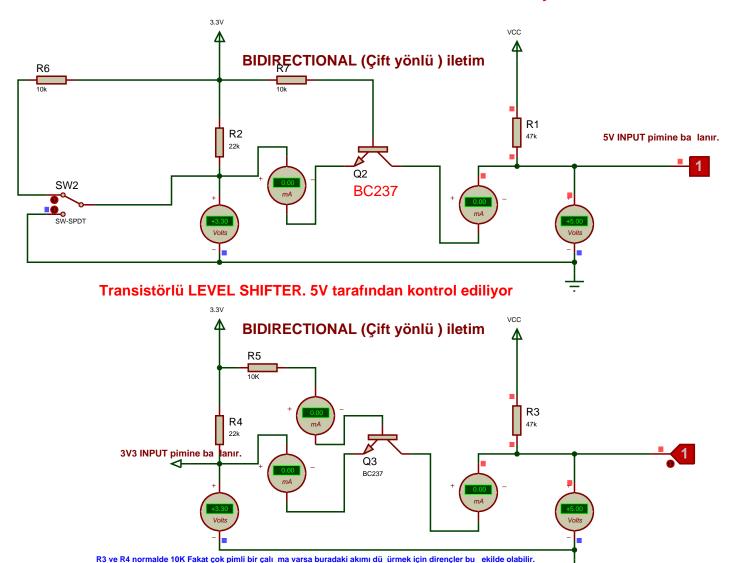
Transistörlü LEVEL SHIFTER. 3V3 tarafından kontrol ediliyor



Yine de tetikleme yapılacaksa akım yetersiz se 10K ları kullanın derim.