

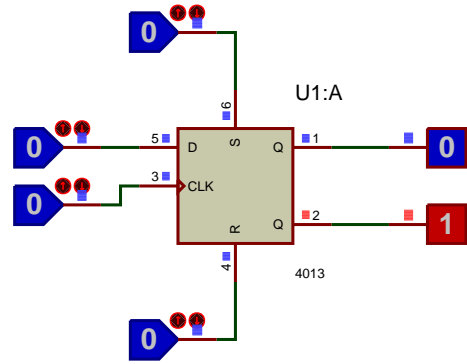


D Flip Flop


D Flip Flop Çalışması

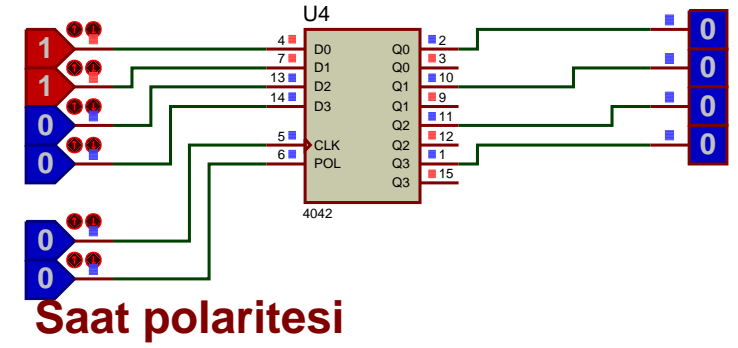

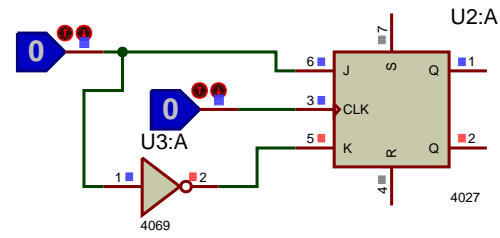
J-K Flip Flop kullanarak D Flip Flop oluşturmak




TR_STATE Çalışma

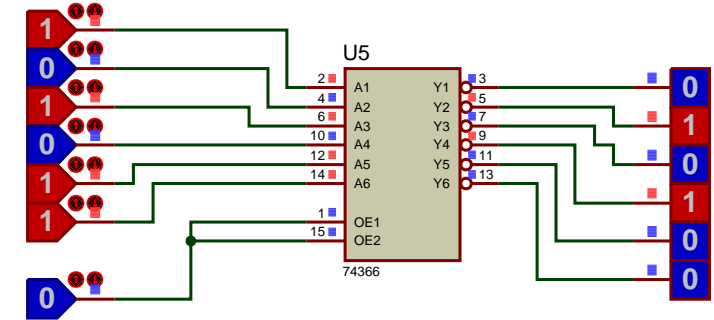

D Flip Flop ile DOWN COUNTER

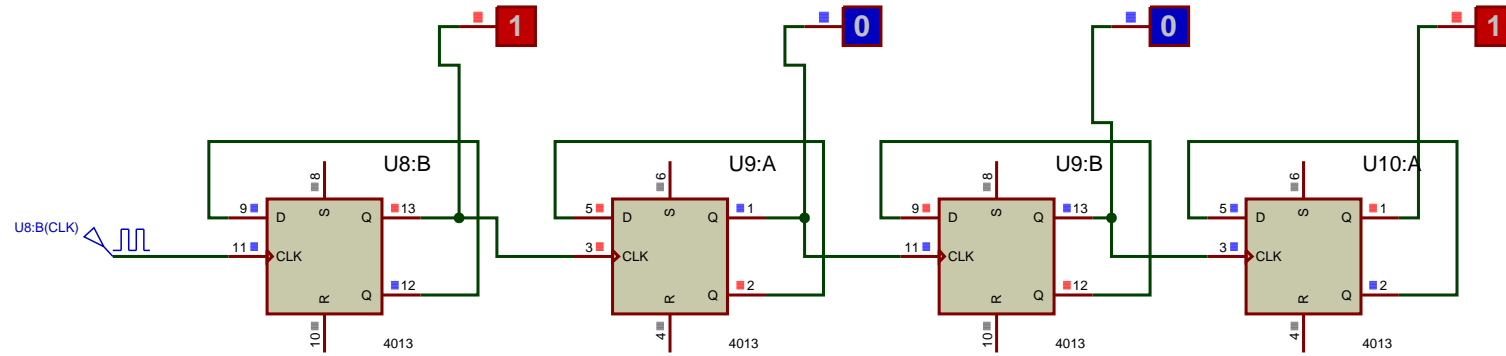

D Flip Flop ile UP COUNTER

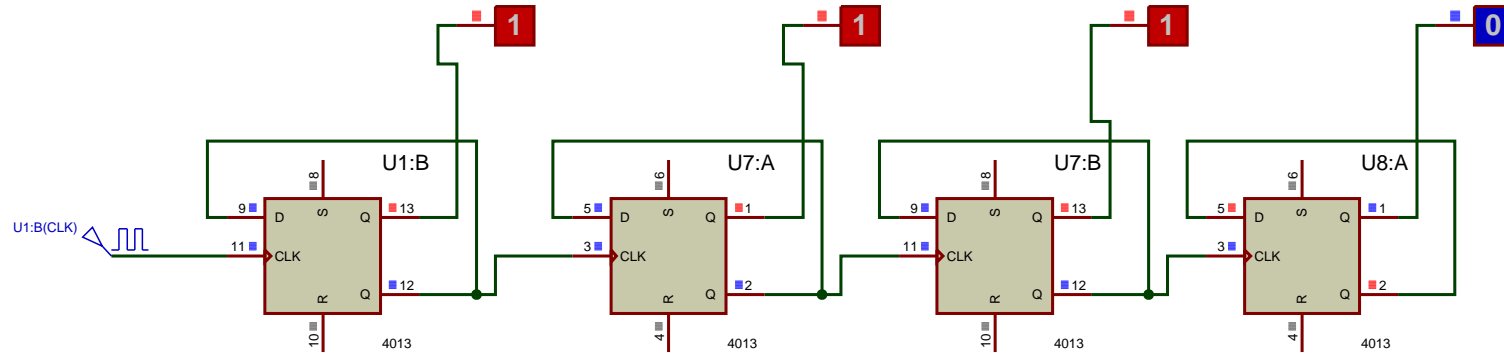

Mantık kapıları ile D Flip Flop oluşturmak

