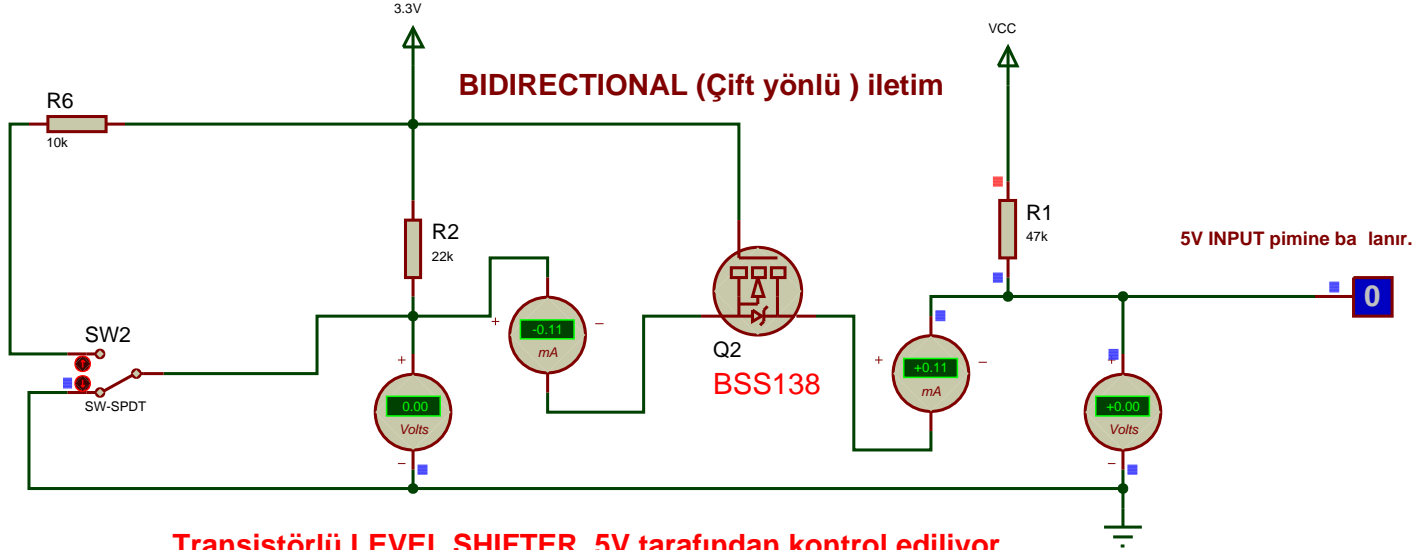
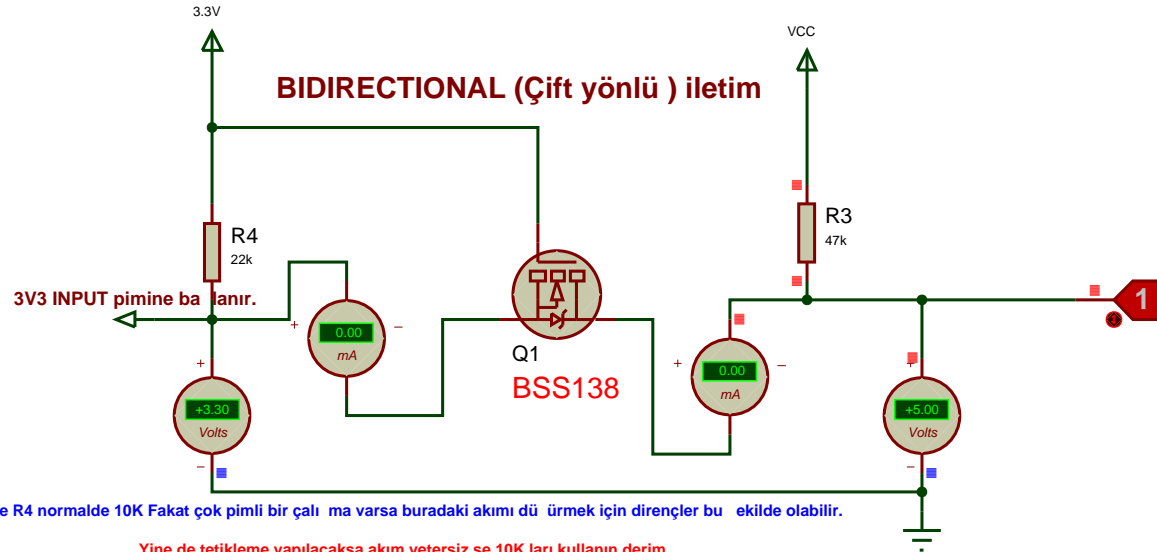


Transistörlü LEVEL SHIFTER. 3V3 tarafından kontrol ediliyor



Transistörlü LEVEL SHIFTER. 5V tarafından kontrol ediliyor



R3 ve R4 normalde 10K Fakat çok pimli bir çalı ma varsa buradaki akımı dü ürmek için dirençler bu eilde olabilir.

Yine de tetikleme yapılacaksa akım yetersiz se 10K ları kullanın derim.