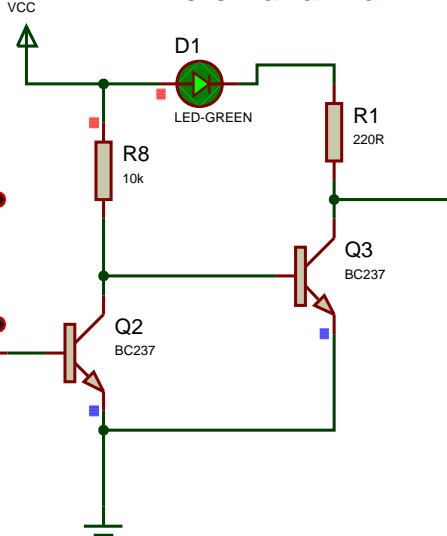



12V röle kullanıldı ında dokunmatik 5V ile çalışıyorsa R6 ve Q1 ekildeki gibi bağlanacak.

VCC=5V



VCC=5V

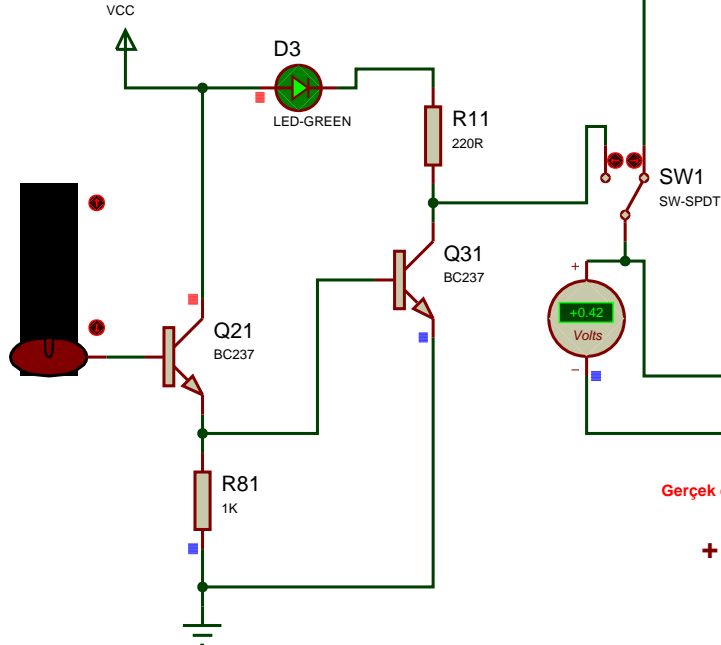Gerçek devrede dokunma yüzeyi + ve - 2 iletken elimizle dokunma olacak. Videodaki gibi



+0.42
Volts


Gerçek dokunma pcb si. Yaklaşık 1cm 2 yeter ama biraz büyükle deneyebilirsiniz.

+ VCC

GND

12V VCC=5V

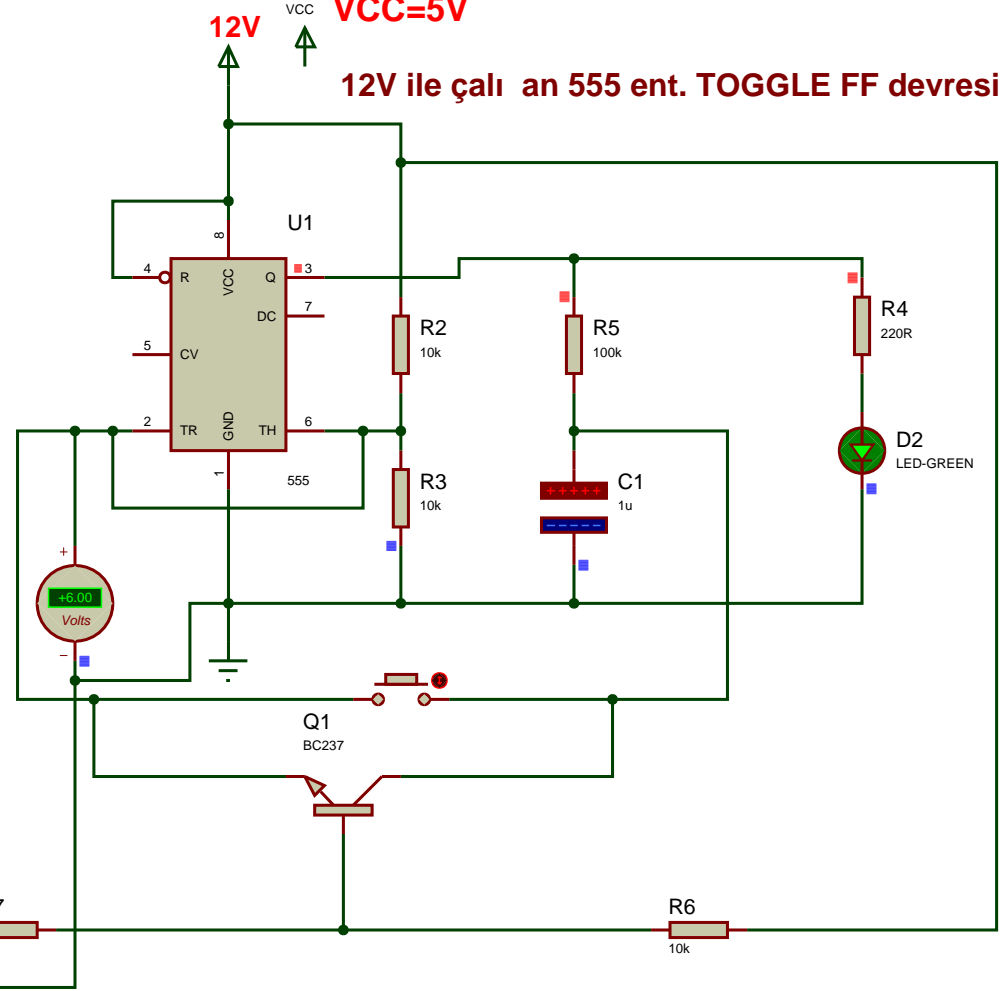12V ile çalıştıran 555 ent. TOGGLE FF devresi



+6.00
Volts