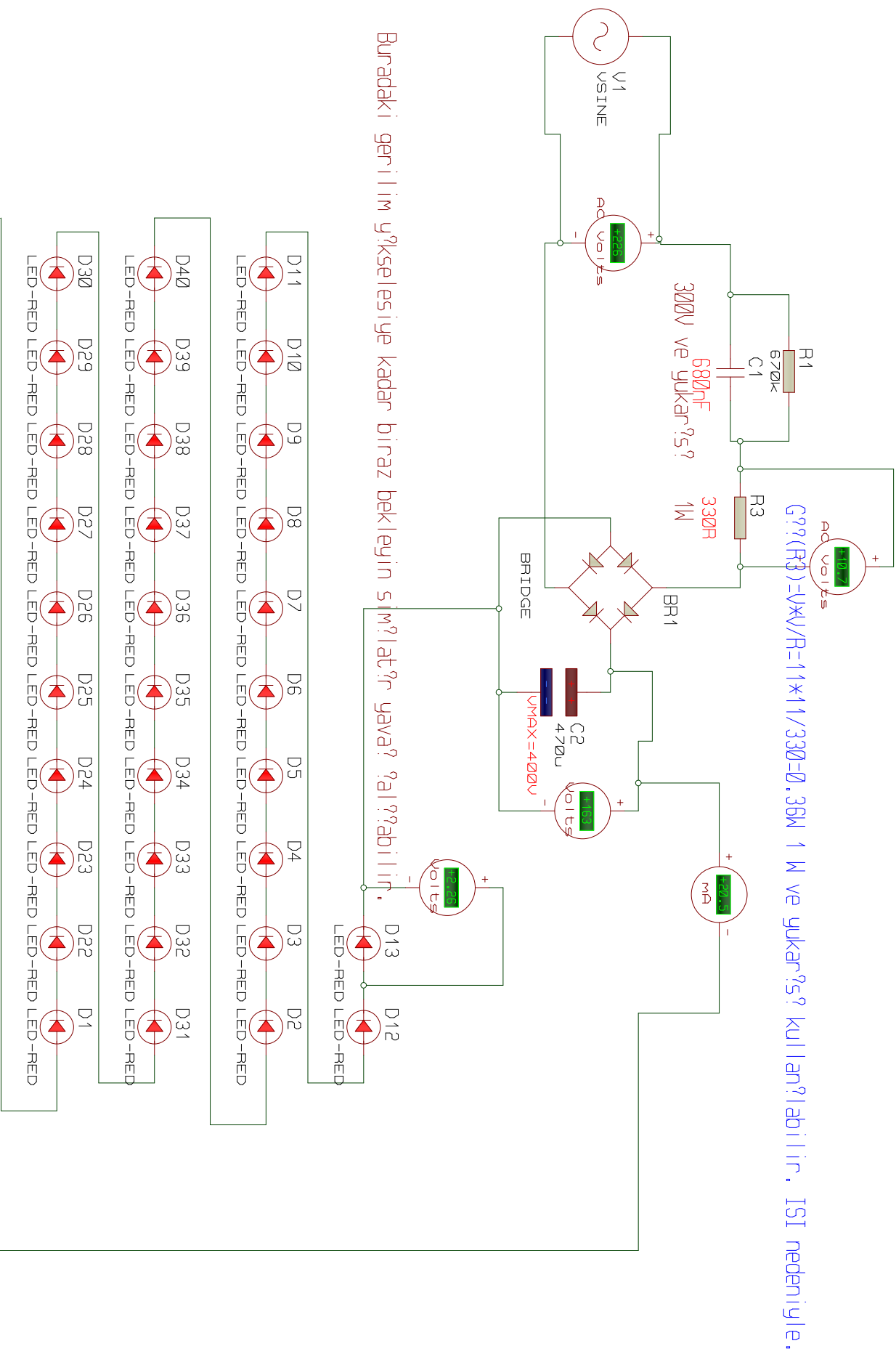


72 led i florasana devresi . (ger?ek devrede kondansat?r yerinde 275K varistor var)



Buradaki gerilim y?kselmesiye kadar biraz bekleyin sim?lat?r yava? ?al?labilir.