
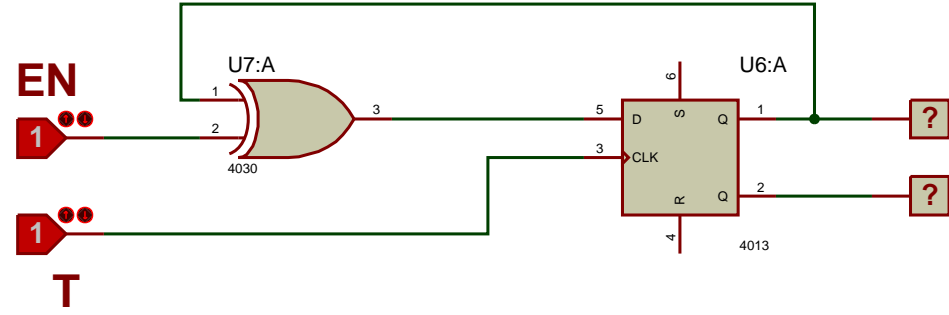


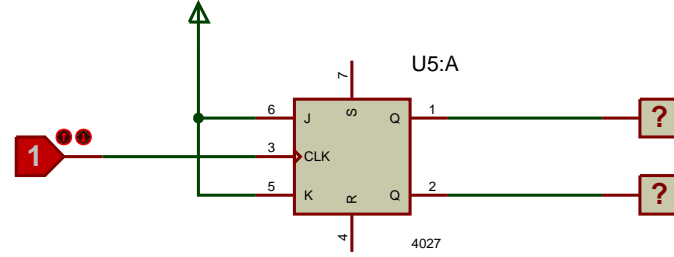
D flip flop kullanarak T flip flop
 EN ucu ise 1 oldu unda T flip dlop çalı maya ba lar.
 T ucu CLK gibi 1 pals verir.



J-K flip flop kullanarak T flip flop




Mantık kapılarını kullanarak T flip flop

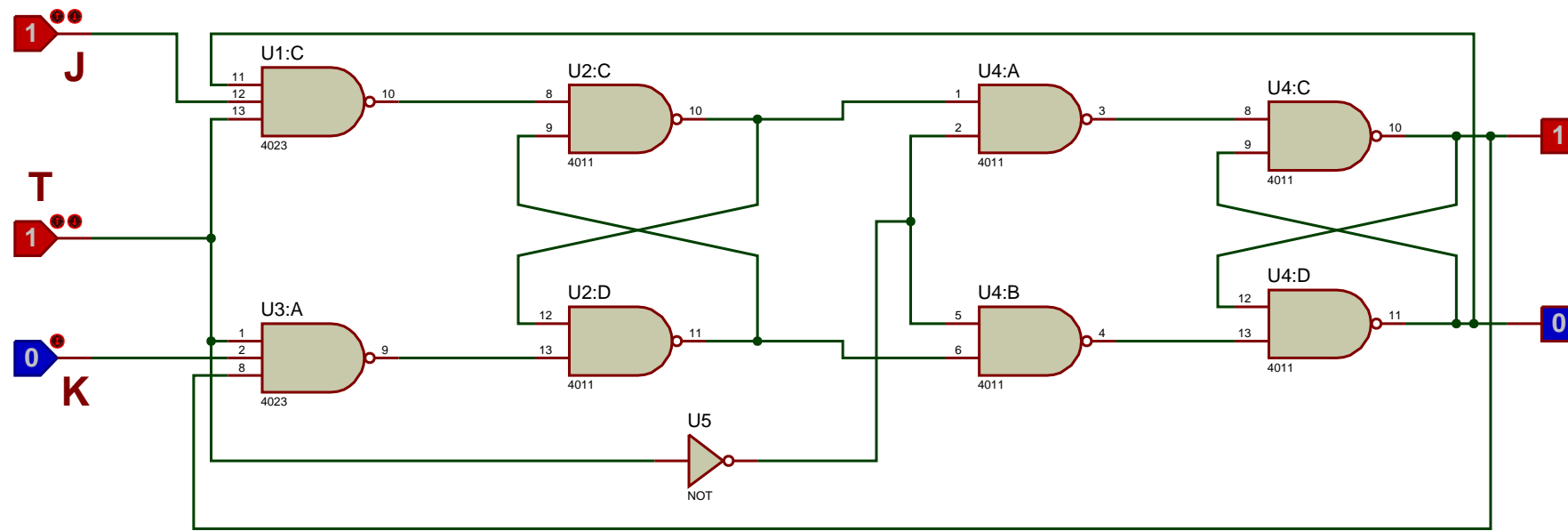


2. ve 4. sıradaki 4011'ler ANALOG

Transistör kullanarak T flip flop

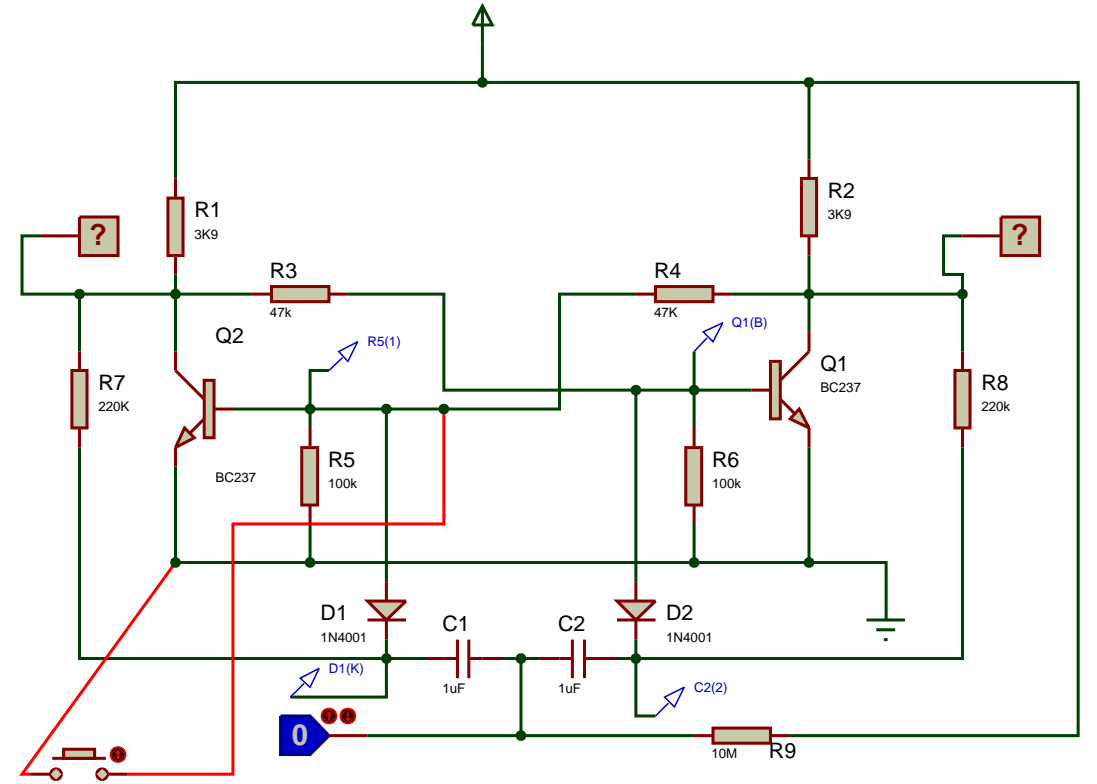

Proteus denge bozma

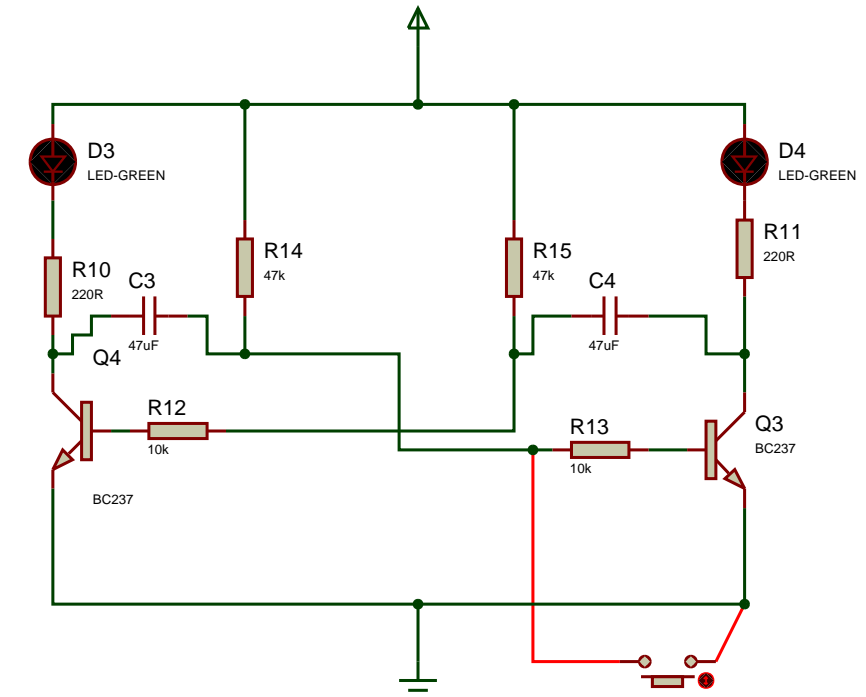

Proteus denge bozma