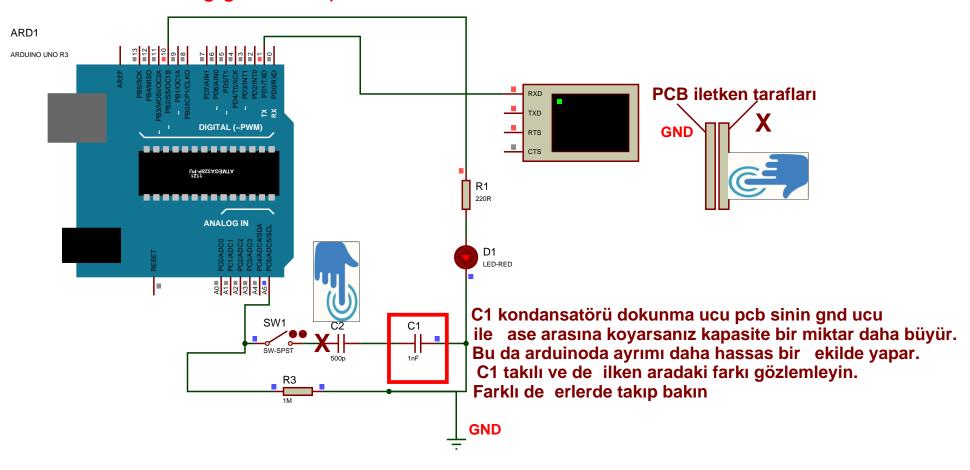
Analog giri ile kapasitif dokunma sensörü ve kilitleme



C2 parma ımızı dokundurdu umuz pcb deki bizim kapasitemizi temsil ediyor. Ortalama 500pF civarı

ayet seri monitörde kendi devrenizdeki de erler de i ik olursa kendinizinkileri programa girersiniz.

C1 kondansatörü genellikle Kristallerde kullanılan 22pF kondansatör seçtim 10pF varsa onu da deneyebilirsiniz.

Fakat nF takmayın. Çünkü bizim kapasitemizle aradaki fark küçük olabilir kontrol edemeyebilirsiniz.