
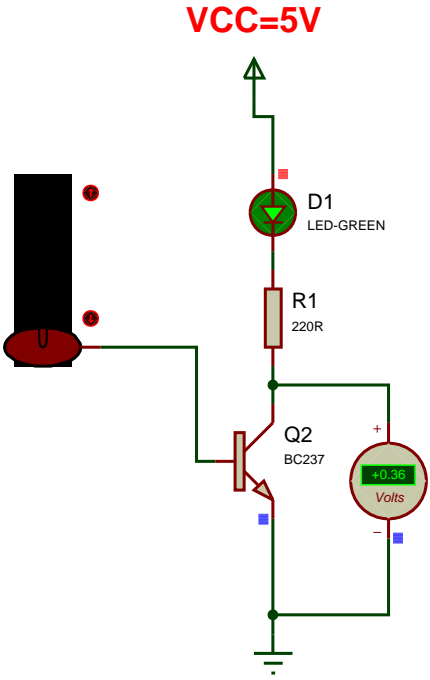



Transistör dokunma devresi

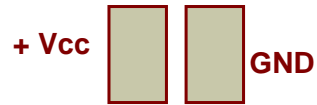


Gerçek dokunma pcb si. Yakla ık 1cm 2 yeter ama biraz büyükle deneyebilirsiniz.( ayet transistör giri liyse)



VCC=5V  
555 dokunma devresi

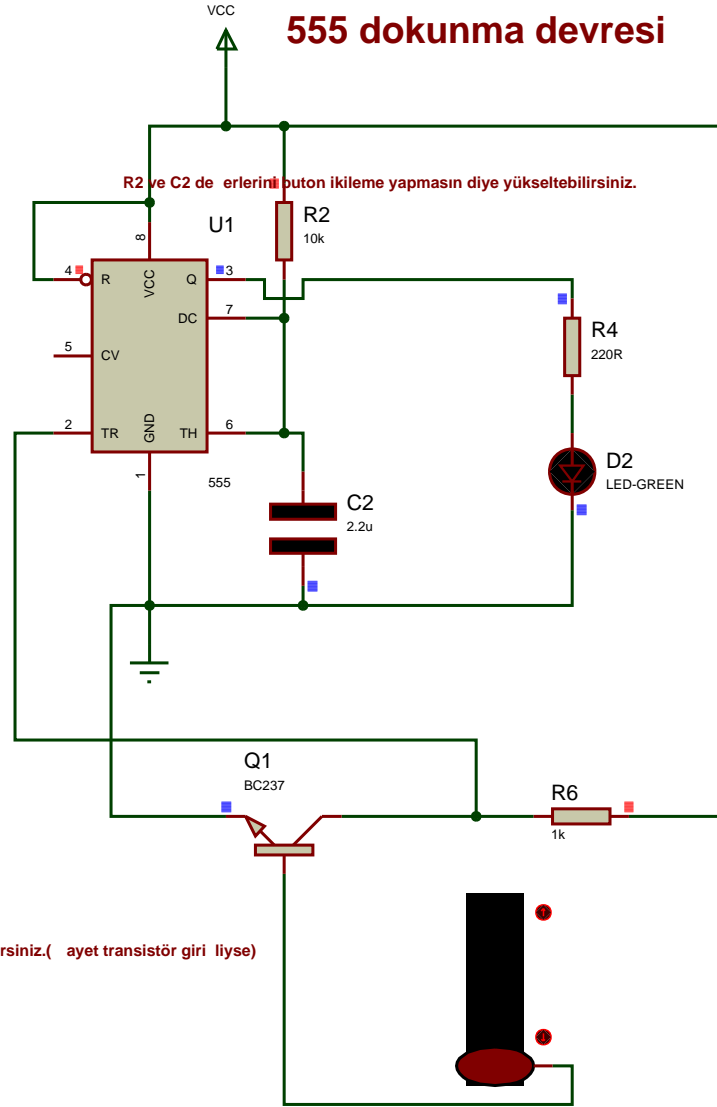

VCC=5V

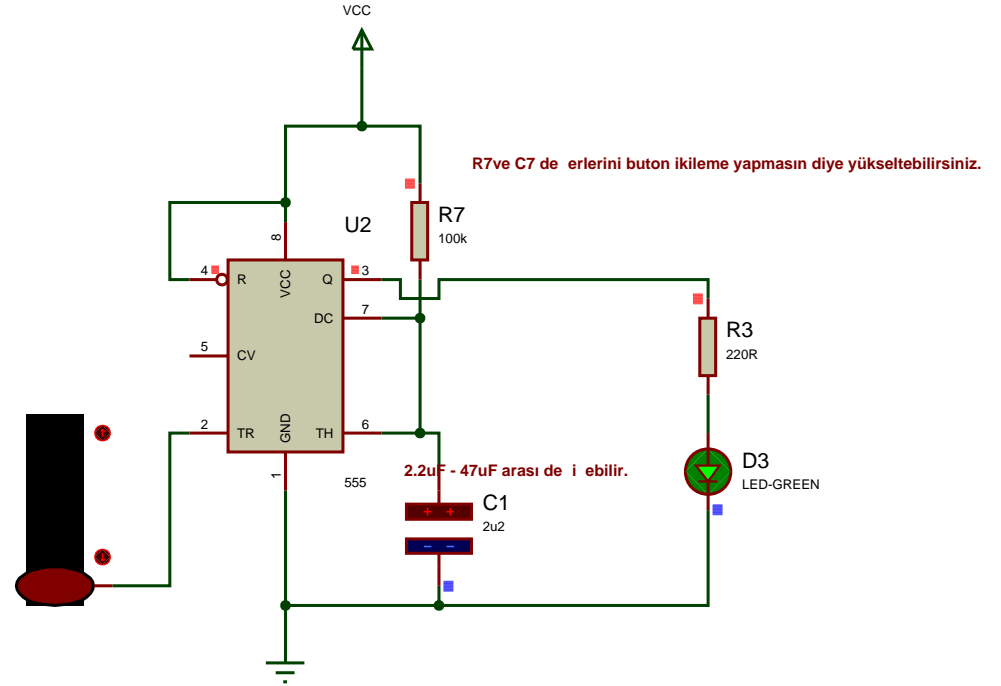

V DEODAK Gerçek devre 555 dokunma devresi