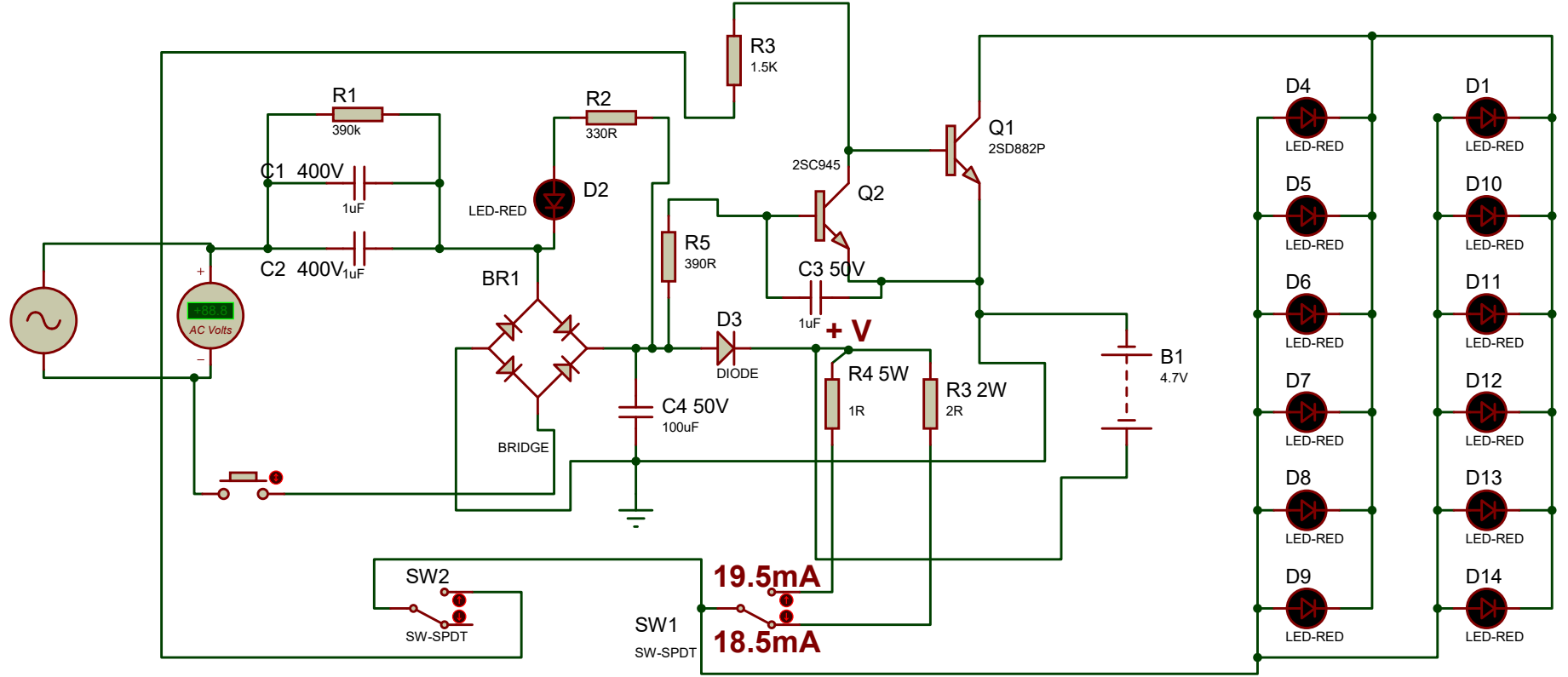


ÇİN MALI IŞILDAK DEVRESİ. TRANSFORMATÖRSÜZ GÜÇ KAYNAĞI (Transformerless power supply)



Ledlerin tamamı =69 adet

Ledler paralel bağlı.

Herbirinden geçen akım yaklaşık 18.5mA